 


## Day 10

### 8x1 Multiplexer in Verilog

#### 8x1 MUX



#### Verilog Code

##### A) Dataflow modeling

```
1 module mux_8x1(I,sel,out);
2     input [7:0] I;
3     input [2:0] sel;
4     output out;
5     assign out = I[sel];
6 endmodule
7
8
```


## B) Behavioral modeling

```
1 module mux_8x1(I,sel,out);
2     input [7:0]I;
3     input [2:0]sel;
4     output reg out;
5     always @(*) begin
6         case (sel)
7             3'b000: out = I[0];
8             3'b001: out = I[1];
9             3'b010: out = I[2];
10            3'b011: out = I[3];
11            3'b100: out = I[4];
12            3'b101: out = I[5];
13            3'b110: out = I[6];
14            3'b111: out = I[7];
15        endcase
16    end
17 endmodule
```


## Testbench Code

```
1 module mux_8x1_tb;
2     reg [7:0] I;
3     reg [2:0] sel;
4     wire out;
5     mux_8x1 dut(I,sel,out);
6     initial begin
7         I = 8'b10101010;
8         sel = 3'b000; #10;
9         sel = 3'b001; #10;
10        sel = 3'b010; #10;
11        sel = 3'b011; #10;
12        sel = 3'b100; #10;
13        sel = 3'b101; #10;
14        sel = 3'b110; #10;
15        sel = 3'b111; #10;
16        $finish;
17    end
18 endmodule
```

## Waveform

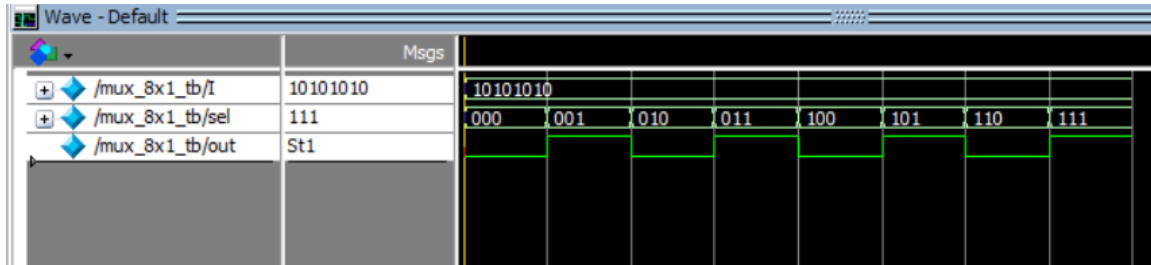

## Schematic

 

## EDA Tools Used

- IntelQuartusPrime
- ModelSim